

Week 2 Session 2

Tuesday, October 19, 2021 10:57 AM

$$Y = \overline{A(B+C)} + D$$

① pull down (nMOS)

② pull up (pMOS)

✓ $Y = A(B+C) + D$

